

O módulo *Keyboard Reader* é constituído por três blocos principais: i) o decodificador de teclado (*Key Decode*); ii) o bloco de armazenamento (designado por *Ring Buffer*); e iii) o bloco de entrega ao consumidor (designado por *Output Buffer*). Neste caso o módulo *Control*, implementado em *software*, é a entidade consumidora.


 



Figura 1 – Diagrama de blocos do módulo *Keyboard Reader*
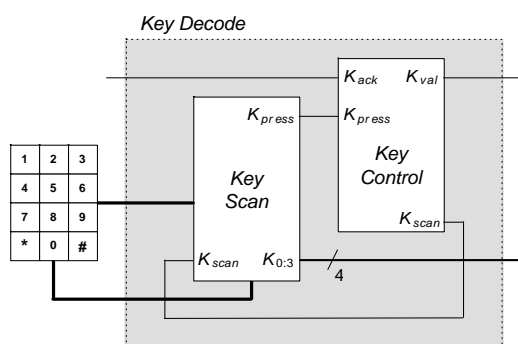
## 1 Key Decode

O bloco *Key Decode* implementa um decodificador de um teclado matricial 4x3 por *hardware*, sendo constituído por três sub-blocos: i) um teclado matricial de 4x3; ii) o bloco *Key Scan*, responsável pelo varrimento do teclado; e iii) o bloco *Key Control*, que realiza o controlo do varrimento e o controlo de fluxo, conforme o diagrama de blocos representado na Figura 2a. O controlo de fluxo de saída do bloco *Key Decode* (para o módulo *Key Buffer*), define que o sinal  $K_{val}$  é ativado quando é detetada a pressão de uma tecla, sendo também disponibilizado o código dessa tecla no barramento  $K_{0:3}$ . Apenas é iniciado um novo ciclo de varrimento ao teclado quando o sinal  $K_{ack}$  for ativado e a tecla premida for libertada. O diagrama temporal do controlo de fluxo está representado na Figura 2b.



a) Diagrama de blocos

 

b) Diagrama temporal

Figura 2 – Bloco *Key Decode*

O bloco *Key Scan* foi implementado de acordo com o diagrama de blocos representado na Figura 3. A implementação foi baseada em uma arquitetura mais

simples, compreensível e, por consequência, mais fácil de implementar, tendo em conta o tempo que nos foi disponibilizado para realizar esta tarefa.

O bloco *Key Control* foi implementado pela máquina de estados representada em ASM-chart na Figura 4.

A implementação possui três estados sendo eles o estado *Scanning*, *Waiting* e *Ready*. O estado *Scanning* representa o estado em que ocorre a varredura do teclado e quando é detetado uma tecla premida o *Key Control* avança para o estado *Waiting* que representa a espera de confirmação de leitura por parte do *software*, avançando assim para o estado *Ready* que espera até que não exista nenhuma tecla premida para avançar para o estado *Scanning* novamente.

A descrição *hardware* do bloco *Key Decode* em VHDL encontra-se no Anexo A.


 


Figura 3 - Diagrama de blocos do bloco *Key Scan*

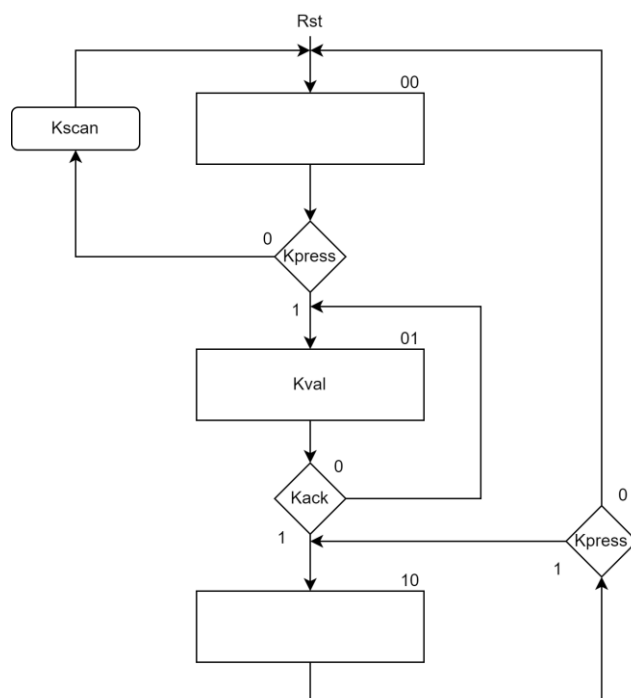

## O bloco

Figura 4 – Máquina de estados do bloco *Key Control*

Com base nas descrições do bloco Key Decode implementou-se parcialmente o módulo Keyboard Reader de acordo com o esquema elétrico representado no Anexo D que possui um clockDiv que gera uma frequência de clock que permite realizar a varredura da matriz e a comunicação com os restantes componentes do hardware.

## 2 Ring Buffer

O bloco Ring Buffer é uma estrutura de dados capaz de armazenar teclas com disciplina FIFO (First In First Out), com a capacidade de armazenar até oito palavras de 4 bits. A escrita de dados no Ring Buffer inicia-se com a ativação do sinal DAV (Data Available) pelo sistema produtor, neste caso pelo Key Decode, indicando que tem dados para serem armazenados. Logo que tenha disponibilidade para armazenar informação, o Ring Buffer escreve os dados D0:3 em memória. Concluída a escrita em memória ativa o sinal DAC (Data Accepted) para informar o sistema produtor que os dados foram aceites. O sistema produtor mantém o sinal DAV ativo até que DAC seja ativado. O Ring Buffer só desativa DAC depois de DAV ter sido desativado. A implementação do Ring Buffer é baseada numa memória RAM (Random Access Memory). O endereço de escrita/leitura, selecionado por putget, é definido pelo bloco Memory Address Control (MAC) composto por dois registos, que contêm o endereço de escrita e leitura, designados por putIndex e getIndex respetivamente. O MAC suporta assim ações de incPut e incGet, gerando informação se a estrutura de dados está cheia (Full) ou se está vazia (Empty). O bloco Ring Buffer procede à entrega de dados à entidade consumidora, sempre que esta indique que está disponível para receber, através do sinal Clear To Send (CTS). Na Figura 5 é apresentado o diagrama de blocos para uma estrutura do bloco Ring Buffer.

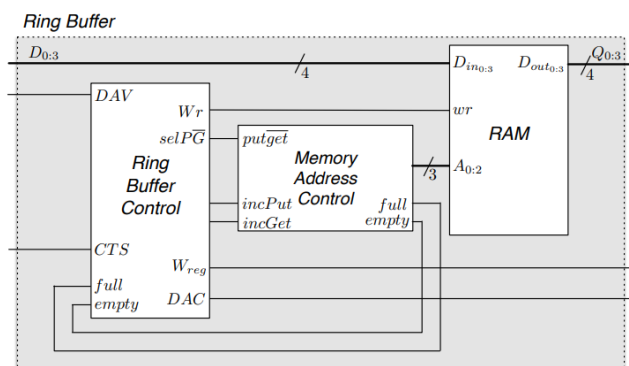


Figura 5 - Diagrama de blocos do bloco Ring Buffer

### 2.1 Ring Buffer Control

Inicialmente o Ring Buffer Control se encontra no estado waiting e quando recebe o sinal DAV a 1 passa para o estado PutnotGet caso o Ring Buffer não esteja full, realizando a escrita e apontando o idx para o próximo endereço, caso não tenha DAV a 1 ou o full esteja a 1 é verificado o sinal CTS que indica o pedido de leitura pelo OutPut Buffer e caso não esteja empty é realizada uma leitura e então o índice é apontado para o próximo endereço, retornando para o estado waiting no final de ambas as execuções. O bloco Ring Buffer Control foi implementado pela máquina de estados representada em ASM-chart na Figura 6.

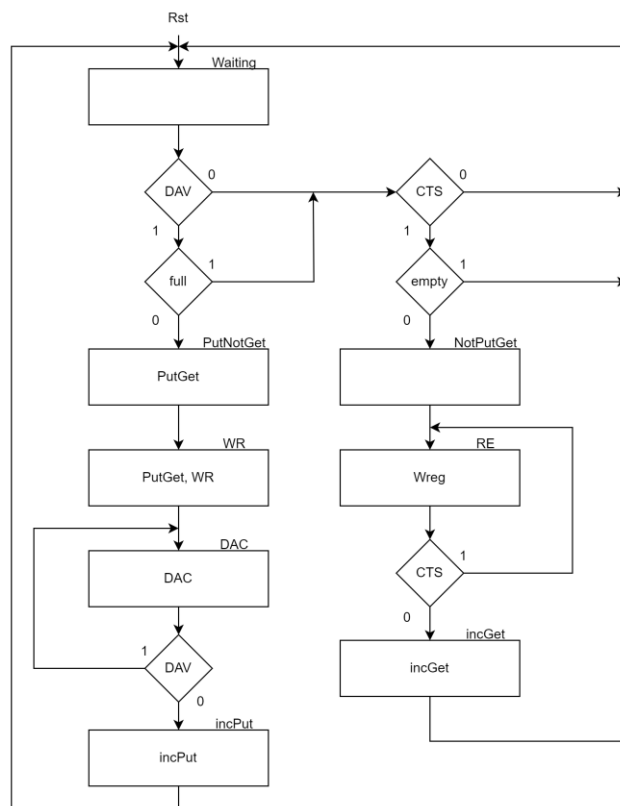


Figura 6 - Máquina de estados do bloco Ring Buffer Control

### 2.2 Memory Address Control(MAC)

O Memory Address Control(MAC) é implementado usando três contadores. Dois desses contadores são usados para armazenar o índice de leitura e o índice de escrita, enquanto o terceiro contador, auxiliado por uma unidade lógica e aritmética (ALU), armazena a diferença entre os valores dos índices de leitura e escrita.

Para determinar se a estrutura de dados está cheia ou vazia, é realizado um operador lógico "and" na saída do contador que armazena a diferença dos índices. Quando esse valor for "000", significa que ambos os índices estão na mesma posição, indicando que o sistema está vazio. Por outro lado, quando a diferença for "111", o índice de escrita deu uma volta completa, o que indica que o sistema se encontra cheio. O bloco Memory Address Control é implementado conforme o diagrama de blocos representado na figura 7.

 


Figura 7 – Diagrama de blocos do Memory Address Control

### 3 Output Buffer

O bloco Output Buffer do Keyboard Reader é responsável pela interação com o sistema consumidor, neste caso o módulo Control. O Output Buffer indica que está disponível para armazenar dados através do sinal OBfree. Assim, nesta situação o sistema produtor pode ativar o sinal Load para registrar os dados. O Control quando pretende ler dados do Output Buffer, aguarda que o sinal Dval fique ativo, recolhe os dados e pulsa o sinal ACK indicando que estes já foram consumidos. O Output Buffer, logo que o sinal ACK pulse, deve invalidar os dados baixando o sinal Dval e sinalizar que está novamente disponível para entregar dados ao sistema consumidor, ativando o sinal OBfree. Na Figura 7, é apresentado o diagrama de blocos do Output Buffer.

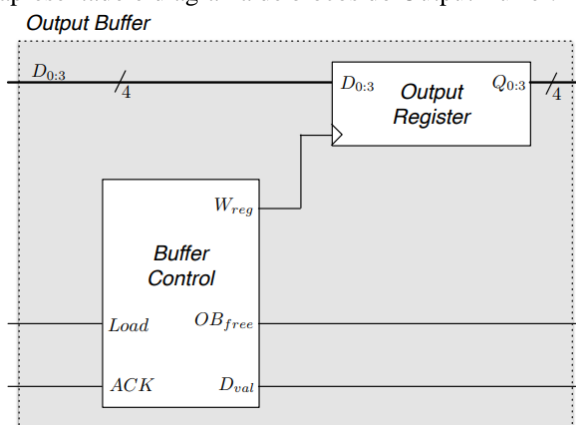


Figura 8 – Diagrama de blocos do Output Buffer

Sempre que o bloco emissor Ring Buffer tenha dados disponíveis e o bloco de entrega Output Buffer esteja

disponível (OBfree ativo), o Ring Buffer realiza uma leitura da memória e entrega os dados ao Output Buffer ativando o sinal Wreg. O Output Buffer indica que já registrou os dados desativando o sinal OBfree como é representado pela máquina de estados em ASM-chart na Figura 9.

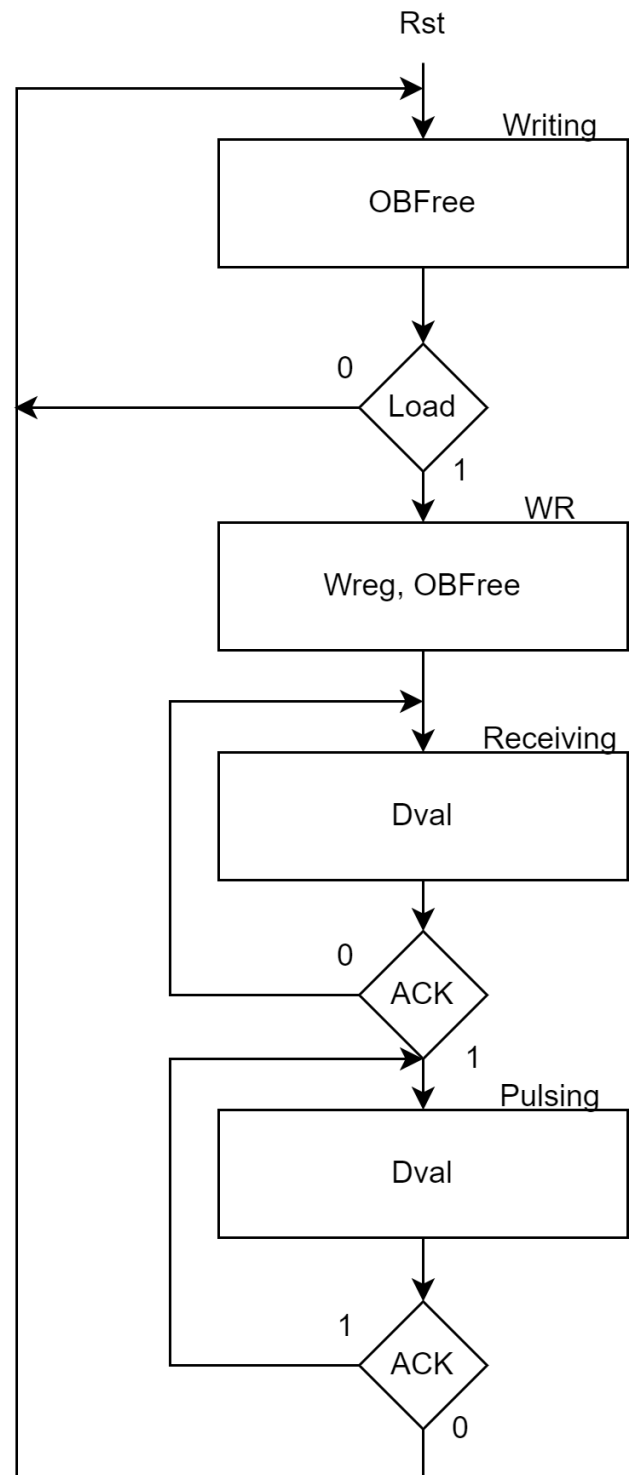


Figura 9 – Máquina de estados do Buffer Control.

## 4 Interface com o Control

Implementou-se o módulo *Control* em *software*, recorrendo a linguagem *Kotlin* e seguindo a arquitetura lógica apresentada na Figura 10.

 


Figura 10 – Diagrama lógico do módulo *Control* de interface com o módulo *Keyboard Reader*

HAL e KBD desenvolvidos são descritos nas secções 2.1. e 2.2, e o código fonte desenvolvido nos Anexos E e F, respetivamente.

### 4.1 HAL

HAL (Hardware Abstraction Layer) é uma camada de abstração de hardware em um sistema de controle de acesso que permite que o software interaja com o hardware de forma mais simplificada e independente da plataforma. Em outras palavras, o HAL é uma interface entre o software e o hardware que abstrai as características específicas do hardware e as apresenta como uma interface mais genérica para o software. O objeto HAL nos permite a leitura e escrita através do UsbPort. Permitindo assim uma manipulação mais abrangente de dados.

### 4.2 KBD

O KBD (Keyboard Interface) é responsável por receber as entradas do usuário e convertê-las em códigos que possam ser interpretados pelo software. Sendo assim o KBD é capaz de analisar se trama recebida é válida e caso a mesma seja, também é capaz comparar os dados com uma lista de valores pré-estabelecidos para realizar a interpretação.

### 4.3 TUI

O TUI tem a função de fazer a interligação entre o KBD (*keyboard* Interface) e o LCD. Este fá-lo, de momento, espelhando os dados recebidos pelo KBD no LCD, sendo responsável pela interpretação dos dados gerados pelo KBD e tratamento das mensagens a serem enviadas para o LCD. Tendo como as principais funções.

- `getKey` = retorna a key atual do teclado e caso não seja um valor valido retorna NONE.

- `waitKey` = retorna uma key lida do keyBoard, caso não seja lida nenhuma tecla dentro do tempo estabelecido, retorna NONE.
- `waitInput` = realiza a leitura de um UIN ou um PIN do keyboard.
- `emptyScreen` = realiza um clear do LCD e então tira o cursor do LCD.
- `showMsg` = realiza a escrita da mensagem passada como parâmetro no LCD.

## 5 Conclusões

O módulo Keyboard Reader é composto por três blocos principais: Key Decode, Ring Buffer e Output Buffer. O bloco Key Decode implementa um decodificador de um teclado matricial 4x3 por hardware, com sub-blocos de Key Scan e Key Control. O bloco Key Scan realiza o varrimento do teclado, enquanto o bloco Key Control controla o varrimento e o fluxo de teclas pressionadas. O Ring Buffer é uma estrutura de dados com capacidade FIFO para armazenar até oito palavras de 4 bits. Ele recebe os dados do Key Decode e os armazena, indicando ao produtor que os dados foram aceitos. O Memory Address Control (MAC) controla os endereços de escrita e leitura no Ring Buffer, verificando se está cheio ou vazio. O Output Buffer interage com o sistema consumidor, no caso, o módulo Control. Ele indica quando está disponível para armazenar dados e o Control lê os dados quando o sinal Dval está ativo. O Output Buffer invalida os dados após o Control consumi-los.

A implementação do módulo Keyboard Reader utiliza recursos de hardware, como um teclado matricial 4x3 e memória RAM para o Ring Buffer. O desempenho e a latência na detecção de tecla dependem da velocidade do clock do sistema, que permite a varredura da matriz e a comunicação com os outros componentes do hardware. O tempo de resposta na detecção de tecla pode ser afetado por fatores como a velocidade do clock, a implementação do Key Decode e o desempenho geral do sistema.

Além disso, foi implementado o módulo Control em software, utilizando a linguagem Kotlin. O Control atua como o consumidor dos dados do Keyboard Reader, interagindo com ele por meio da HAL (Hardware Abstraction Layer) e do KBD (Keyboard Interface). A HAL fornece uma interface abstrata para o hardware, simplificando a interação com ele, enquanto o KBD recebe as entradas do usuário e as converte em códigos interpretáveis pelo software.

O módulo TUI (Terminal User Interface) faz a interligação entre o KBD e o LCD, espelhando os dados recebidos pelo

KBD no LCD, exceto quando é recebido um valor "None" da função getKey do KBD.

Em resumo, a implementação do módulo Keyboard Reader envolveu a combinação de componentes de hardware e

software para realizar a deteção e o armazenamento de teclas pressionadas.

## A. Descrição VHDL do KeyBoard Reader

```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity KeyBoardReader is
    port(
        Clk: in std_logic;
        rst: in std_logic;
        ack: in std_logic;
        Ln: in std_logic_vector(3 downto 0); -- line
        Cl: out std_logic_vector(2 downto 0); -- column
        Q: out std_logic_vector(3 downto 0);
        Dval: out std_logic
    );
end KeyBoardReader;

architecture logic of KeyBoardReader is
    component KeyDecoder is
        port(
            Kact: in std_logic;
            clk: in std_logic;
            rst: in std_logic;
            Kval: out std_logic;
            K: out std_logic_vector(3 downto 0);
            Ln: in std_logic_vector(3 downto 0);
            Cl: out std_logic_vector(2 downto 0)
        );
    end component;

    component OutputBuffer is
        port (
            load : in std_logic;
            D : in std_logic_vector(3 downto 0);
            ACK : in std_logic;
            OBFree : out std_logic;
            Dval : out std_logic;
            clk: in std_logic;
            rst: in std_logic;
            Q : out std_logic_vector(3 downto 0)
        );
    end component;
```

component ringBuffer is

```
port (  
    D: in std_logic_vector(3 downto 0);  
    Q: out std_logic_vector(3 downto 0);  
    CTS: in std_logic;  
    clk: in std_logic;  
    rst: in std_logic;  
    DAV: in std_logic;  
    Wreg: out std_logic;  
    DAC: out std_logic;  
);
```

end component;

component CLKDIV is

```
generic(  
    div: natural := 50000000  
);  
port (  
    clk_in: in std_logic;  
    clk_out: out std_logic  
);
```

end component;

signal sclk, sCTS, sDAV, sDAC, sOBfree, sWreg: std\_logic;

signal sK\_KeyDecode, sQ\_RingBuffer : std\_logic\_vector(3 downto 0);

begin

UKeyDecoder: KeyDecoder

```
port map(  
    Kact => sDAC,  
    clk => sclk,  
    rst => rst,  
    Kval => sDAV,  
    K => sK_KeyDecode,  
    Ln => Ln,  
    Cl => Cl  
);
```

URingBuffer: ringBuffer

```
port map(  
    D => sK_KeyDecode,  
    Q => sQ_RingBuffer,
```

```

        CTS => sOBfree,
        clk => Clk,
        rst => rst,
        DAV => sDAV,
        Wreg => sWreg,
        DAC => sDAC
    );

UOutputBuffer: OutputBuffer
    port map(
        load => sWreg,
        D => sQ_RingBuffer,
        ACK => ack,
        OBfree => sOBfree,
        Dval => Dval,
        clk => Clk,
        rst => rst,
        Q => Q
    );

--Clock Div

UCLKDIV: CLKDIV
    generic map(500000)
    port map(
        clk_in => clk,
        clk_out => sclk
    );

end architecture;
```

## B. Descrição VHDL do bloco *Key Decode*

```

LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity KeyDecoder is
    port(
        Kact: in std_logic;
        clk: in std_logic;
        rst: in std_logic;
        Kval: out std_logic;
        K: out std_logic_vector(3 downto 0);
        Ln: in std_logic_vector(3 downto 0);
        Cl: out std_logic_vector(2 downto 0)
    );
end KeyDecoder;
```



architecture logic of KeyDecoder is

component KeyScan is

port (

Clk: in std\_logic;

Kscan: in std\_logic;

Ln: in std\_logic\_vector(3 downto 0); -- line

rst: in std\_logic;

Cl: out std\_logic\_vector(2 downto 0); -- column

K: out std\_logic\_vector(3 downto 0);

Kpress: out std\_logic

);

end component;

component KeyControl is

port(

kack: in std\_logic;

kpress: in std\_logic;

kval: out std\_logic;

clk: in std\_logic;

rst: in std\_logic;

kscan: out std\_logic

);

end component;

signal sKpress: std\_logic;

signal sKscan: std\_logic;

signal sclk: std\_logic;

begin

-- KeyScan

UKeyScan: KeyScan

port map (

Clk => clk,

Kscan => sKscan,

Ln => Ln,

rst => rst,

Cl => Cl,

K => K,

Kpress => sKpress

);

-- KeyControl

UKeyControl: KeyControl

port map (

kack => Kact,

kpress => sKpress,

kval => Kval,

clk => clk,

rst => rst,

kscan => sKscan

);

end architecture;

## C. Descrição VHDL do bloco Ring Buffer

```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity ringBuffer is
    port (
        D: in std_logic_vector(3 downto 0);
        Q: out std_logic_vector(3 downto 0);
        CTS: in std_logic;
        clk: in std_logic;
        rst: in std_logic;
        DAV: in std_logic;
        Wreg: out std_logic;
        DAC: out std_logic
    );
end ringBuffer;
architecture logic of ringBuffer is
    component RingBufferControl
        port(
            Dav: In std_logic;
            CTS: In std_logic;
            full: In std_logic;
            clk: in std_logic;
            empty: In std_logic;
            rst: in std_logic;
            incPut: out std_logic;
            incGet: out std_logic;
            Dac: out std_logic;
            Wr: out std_logic;
            selPG: out std_logic;
            Wreg: out std_logic
        );
    end component;
    component memoryAdressControl is
        port (
            putget: in std_logic;
            Clk: in std_logic;
            Rst: in std_logic;
            incPut: in std_logic;
            incGet: in std_logic;
            full: out std_logic;
            empty: out std_logic;
            Aoutput: out std_logic_vector(2 downto 0)
        );
    end component;
    component RAM is
        generic(
            ADDRESS_WIDTH : natural := 3;
            DATA_WIDTH : natural := 4
        );
        port(
            address : in std_logic_vector(ADDRESS_WIDTH - 1 downto 0);
            wr: in std_logic;
            din: in std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
            dout: out std_logic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0)
        );
    end component;
    signal sincPut, sincGet, sselPG, sWr, sfull, sempty: std_logic;
    signal sAddr: std_logic_vector(2 downto 0);
```

```
begin
  URingBufferControl: RingBufferControl
    port map(
      Dav => DAV,
      CTS => CTS,
      full => sfull,
      clk => clk,
      empty => sempty,
      rst => rst,
      incPut => sincPut,
      incGet => sincGet,
      Dac => DAC,
      Wr => sWr,
      selPG => sselPG,
      Wreg => Wreg
    );
  UmemoryAdressControl: memoryAdressControl
    port map(
      putget => sselPG,
      Clk => clk,
      Rst => rst,
      incPut => sincPut,
      incGet => sincGet,
      full => sfull,
      empty => sempty,
      Aoutput => sAddr
    );
  Uram: Ram
    port map(
      address => sAddr,
      wr => sWr,
      din => D,
      dout => Q
    );
end architecture;
```

## D. Descrição VHDL do bloco Output Buffer

```
LIBRARY IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity OutputBuffer is
    port (
        load : in std_logic;
        D : in std_logic_vector(3 downto 0);
        ACK : in std_logic;
        OBfree : out std_logic;
        Dval : out std_logic;
        clk : in std_logic;
        rst : in std_logic;
        Q : out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end OutputBuffer;
architecture OutputBuffer_arq of OutputBuffer is
    component BufferControl is
        port (
            load : in std_logic;
            ACK : in std_logic;
            OBfree : out std_logic;
            Dval : out std_logic;
            clk : in std_logic;
            Wreg : out std_logic;
            rst : in std_logic
        );
    end component;
    component Registo4 is
        port (
            D : in std_logic_vector(3 downto 0);
            En : in std_logic;
            Rst : in std_logic;
            Clk : in std_logic;
            Q : out std_logic_vector(3 downto 0)
        );
    end component;
    signal sWreg : std_logic;
begin
    UBufferControl : BufferControl
        port map (
            load => load,
            ACK => ACK,
            OBfree => OBfree,
            Dval => Dval,
            clk => clk,
            rst => rst,
            Wreg => sWreg
        );

    UOutputRegister: Registo4
        port map(
            D => D,
            En => '1',
            Rst => rst,
            Clk => sWreg,
            Q => Q
        );
end architecture;
```

## E. Atribuição de pinos do módulo Keyboard Reader

```
#=====
# Altera DE10-Lite board settings
#=====
set_global_assignment -name FAMILY "MAX 10 FPGA"
set_global_assignment -name DEVICE 10M50DAF484C6GES
set_global_assignment -name TOP_LEVEL_ENTITY "DE10_Lite"
set_global_assignment -name DEVICE_FILTER_PACKAGE FBGA
set_global_assignment -name SDC_FILE DE10_Lite.sdc
set_global_assignment -name INTERNAL_FLASH_UPDATE_MODE "SINGLE IMAGE WITH ERAM"

#=====
# CLOCK
#=====
set_location_assignment PIN_P11 -to clk

#=====
# SW
#=====
set_location_assignment PIN_C10 -to Kact
set_location_assignment PIN_F15 -to rst

#=====
# LED
#=====
set_location_assignment PIN_A8 -to Q[0]
set_location_assignment PIN_A9 -to Q[1]
set_location_assignment PIN_A10 -to Q[2]
set_location_assignment PIN_B10 -to Q[3]
set_location_assignment PIN_A11 -to Dval
set_location_assignment PIN_B11 -to ack

#=====
# GPIO, GPIO connect to GPIO Default
#=====
set_location_assignment PIN_W5 -to Ln[0]
set_location_assignment PIN_AA14 -to Ln[1]
set_location_assignment PIN_W12 -to Ln[2]
set_location_assignment PIN_AB12 -to Ln[3]
set_location_assignment PIN_AB11 -to Cl[0]
set_location_assignment PIN_AB10 -to Cl[1]
set_location_assignment PIN_AA9 -to Cl[2]
```

## F. Código Kotlin - HAL

```
import isel.leic.UsbPort

object HAL {
    private var currentBit = 0x00
    fun init() {
        UsbPort.write(currentBit)
    }
    fun isBit(mask: Int): Boolean =
        mask and UsbPort.read() != 0
    fun readBits(mask: Int): Int =
        mask and UsbPort.read()
    fun writeBits(mask: Int, value: Int) {
        currentBit = (mask and value) or (currentBit and mask.inv())
        UsbPort.write(currentBit)
    }
    fun setBits(mask: Int) {
        currentBit = mask or currentBit
        UsbPort.write(currentBit)
    }
    fun clrBits(mask: Int) {
        currentBit = mask.inv() and currentBit
        UsbPort.write(currentBit)
    }
}
```

## G. Código Kotlin - KBD

```
import isel.leic.utils.*

const val NONE = 0x00
const val D_VAL = 0x10
const val K_ACK = 0x80

private val intToChar = listOf('1', '4', '7', '*', '2', '5', '8',
    '0', '3', '6', '9', '#')

object KBD {
    fun init(){
    }
    fun getKey():Char{
        val isValid = HAL.isBit(D_VAL)
        val key = HAL.readBits(NIBBLE)
        return if (isValid) {
            HAL.setBits(K_ACK)
            while (HAL.isBit(D_VAL));
            HAL.clrBits(K_ACK)
            if (key < intToChar.size) intToChar[key] else
NONE.toChar()
        }
        else {
            NONE.toChar()
        }
    }
    fun waitKey(timeout: Long): Char{
        var key: Char = NONE.toChar()
        val begTime = Time.getTimeInMillis()+timeout
        while (begTime >= Time.getTimeInMillis()) {
            key = getKey()
            if (key != NONE.toChar())
                break
        }
        return key
    }
}
```

## H. Código Kotlin – TUI

```
import java.time.LocalDate
import java.time.LocalTime

const val INPUT_WIDTH = 4
const val USER_HEIGHT = 1
const val UIN_SIZE = 3
const val PIN_SIZE = 4

enum class DisplayMode {
    LEFT,
    CENTER,
    RIGHT
}

const val TIME_OUT = 5000

private const val DEL_CHAR = '?'

object TUI {

    private const val COLS = LCD.COLS
    fun init() {}
    private fun clearCursor() = LCD.cursor(USER_HEIGHT, COLS+1)
    private fun showTime() {
        val date = LocalDate.now().toString()
        val time = LocalTime.now()
        displayWrite(date, DisplayMode.LEFT)
        displayWrite("$time", DisplayMode.LEFT, column =
date.length+1)
    }
    fun getKey() = KBD.getKey()
    fun waitKey() = KBD.waitKey((TIME_OUT/2).toLong())
    private fun getKeys(length: Int, time: Boolean): String {
        var word = ""
        while (word.length < length) {
            val key = KBD.waitKey(TIME_OUT.toLong())
            if (key != NONE.toChar()) {
                if (key == '*' && word.isNotEmpty()) return
key.toString()
                if (key == '*' && word.isEmpty()) return
NONE.toString()
                if (key != '#') word += key
                if (time) showTime()
                var showWord = ""
                if (length == UIN_SIZE)
                    showWord = word
                else
                    word.forEach { _ ->
```



```

        showWord += '*'
    }
    displayWrite(showWord, DisplayMode.LEFT, USER_HEIGHT,
INPUT_WIDTH)
}
else
    return NONE.toString()
}
return word
}
fun waitInput(type: Int, text: String? = null): String {
    clear()
    if (text == null) showTime() else displayWrite(text,
DisplayMode.CENTER)
    val msg = if (type == PIN_SIZE) "PIN:" else "UID:"
    displayWrite(msg, DisplayMode.LEFT, USER_HEIGHT)
    fill(USER_HEIGHT, INPUT_WIDTH, DEL_CHAR, type)
    while (true) {
        when (val keys = getKeys(type, text == null)) {
            "*" -> {
                fill(USER_HEIGHT, INPUT_WIDTH, DEL_CHAR, type)
            }
            NONE.toString() -> return "NONE"
            else -> return keys
        }
    }
}
private fun clear() = LCD.clear()
fun emptyScreen() {
    clear()
    clearCursor()
}
private fun fill(line: Int, column: Int, char: Char, n: Int) {
    LCD.cursor(line, column)
    LCD.write(char.toString().repeat(n))
    LCD.cursor(line, column)
}
fun showMsg(msg: String, split: Boolean = true) {
    clear()
    if (split) {
        val list = msg.split(" ")
        if (list.size == 2) {
            displayWrite(list.first(), DisplayMode.CENTER)
            displayWrite(list.last(), DisplayMode.CENTER,
USER_HEIGHT)
        } else {
            val mid = list.size / 2
            var up = ""
            for (c in 0..mid)
                up += "${list[c]} "
        }
    }
}

```

```
        var down = ""
        for (c in mid + 1..list.lastIndex)
            down += "${list[c]} "
        if (up == down)
            displayWrite(up, DisplayMode.CENTER)
        else {
            displayWrite(up, DisplayMode.CENTER)
            displayWrite(down, DisplayMode.CENTER,
USER_HEIGHT)
        }
    }
} else
    displayWrite(msg, DisplayMode.CENTER, USER_HEIGHT)
    clearCursor()
}
private fun displayWrite(
    data: String, displayMode: DisplayMode,
    line: Int? = null, column: Int? = null
) =
    when (displayMode) {
        DisplayMode.LEFT -> {
            val cl = column ?: 0
            val ln = line    ?: 0
            LCD.cursor(ln, cl)
            LCD.write(data)
        }
        DisplayMode.CENTER -> {
            val cl = column ?: 0
            val ln = line    ?: 0
            LCD.cursor(ln, (COLS-data.length)/2+cl)
            LCD.write(data)
        }
        DisplayMode.RIGHT -> {
            val cl = column ?: 0
            val ln = line    ?: 0
            LCD.cursor(ln, COLS-data.length-cl)
            LCD.write(data)
        }
    }
}
```